
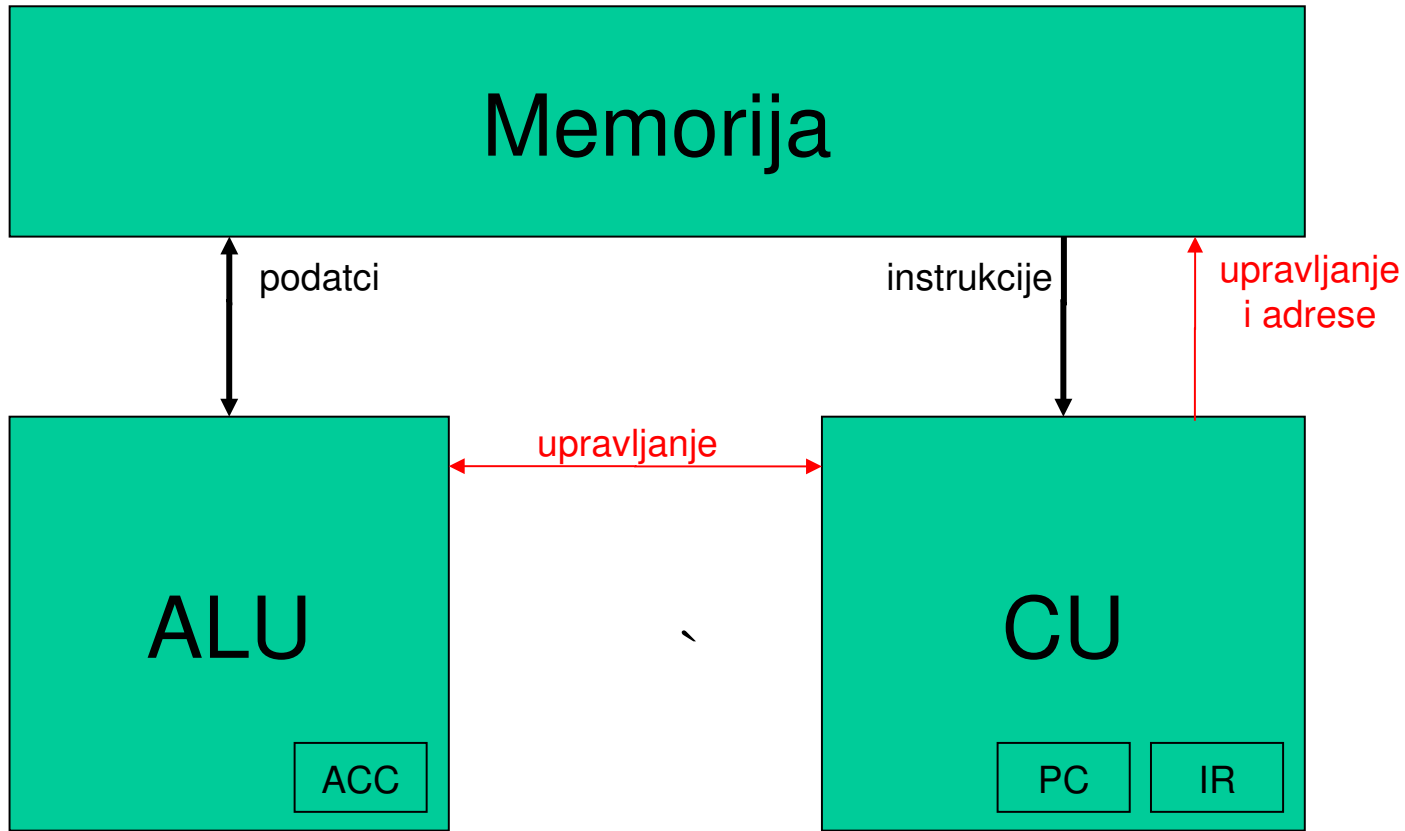

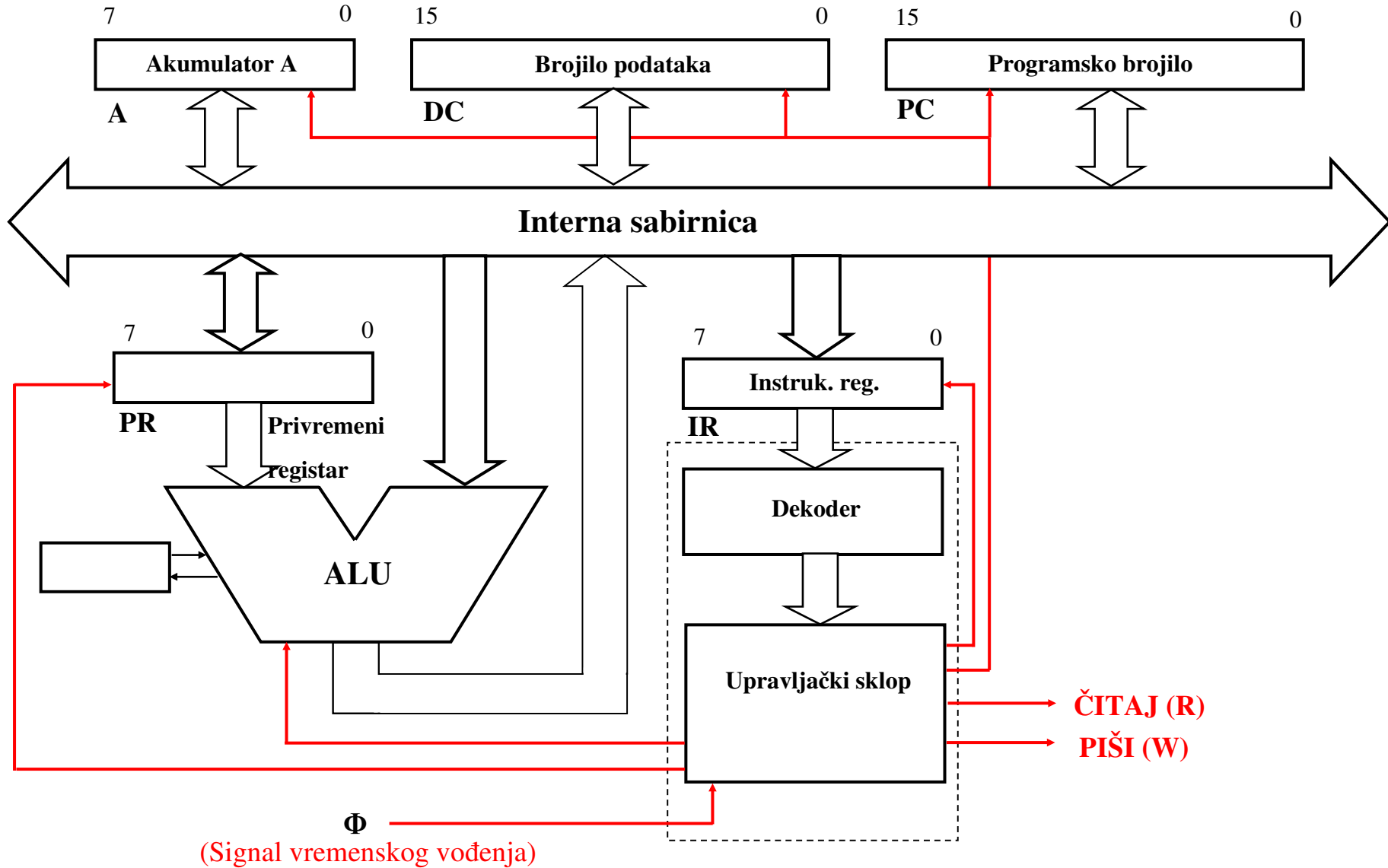
# SKLOPOVSKA IZVEDBA UPRAVLJAČKE JEDINICE RAČUNALA S AKUMULATORSKOM ARHITEKTUROM


- Skup instrukcija
- Organizacija računala
- Struktura upravljačke jedinice
- Komponente upravljačke jedinice:
  - dekodeer
  - PLA
  - generator taktnog signala
  - generator slijedova



Von Neumannov model: gruba arhitektura računala s pohranjenim programom



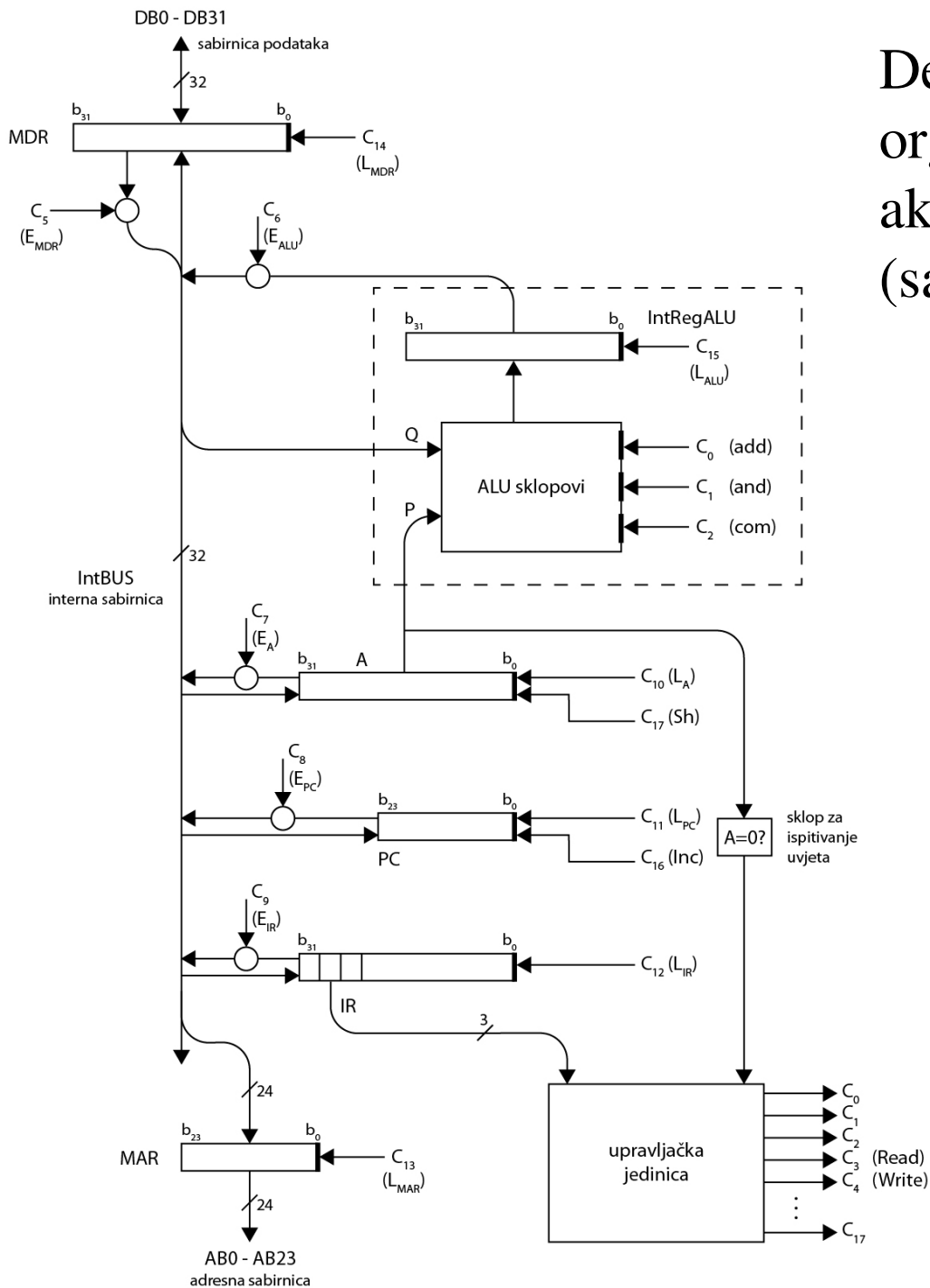Pojednostavnjeni model računala: organizacija procesora  
(CU, ALU, put podataka)




Detaljni model  
 organizacije računala  
 akumulatorske arhitekture  
 (sada razmatramo)

# Instrukcijska arhitektura (ISA)

Mnemonik	Opis
<b>lda X</b>	<b><math>A \leftarrow M(X)</math></b>
<b>sta X</b>	<b><math>M(X) \leftarrow A</math></b>
<b>adda X</b>	<b><math>A \leftarrow A + M(X)</math></b>
<b>anda X</b>	<b><math>A \leftarrow A \wedge M(X)</math></b>
<b>coma</b>	<b><math>A \leftarrow \neg A</math> (prvi komplement)</b>
<b>jmp X</b>	<b><math>PC \leftarrow X</math></b>
<b>jmpz X</b>	<b>if <math>AC == 0</math>: <math>PC \leftarrow X</math></b>
<b>shra</b>	<b><math>A[30:0] \leftarrow A[31:1]</math></b>

 Fiksni instrukcijski format (za operacijski kod dovoljna tri bita)



## Instrukcijski skup oblikovan za što veću jednostavnost :


- sve instrukcije zauzimaju jednu riječ memorije (32 bit)
  - operacijski kod: 3 bita
  - adresa operanda (izravno adresiranje): 24 bita
- adresna sabirnica procesora ima 24 bita
- podatkovna sabirnica procesora ima 32 bita
- =32-bitno proširenje tipičnog osmобitnog procesora
  - jednostavna akumulatorski orijentirana arhitektura
  - faza pribavi je sada ista za sve instrukcije

# Koraci provedbe faze **pribavi**:

1.  $MAR \leftarrow PC$
2.  $MDR \leftarrow M[MAR]$
3.  $PC \leftarrow PC+1$ ,  $IR \leftarrow MDR$
4. dekodiranje operacijskog kôda

# Koraci provedbe faze **izvrši** za instrukciju **adda**:

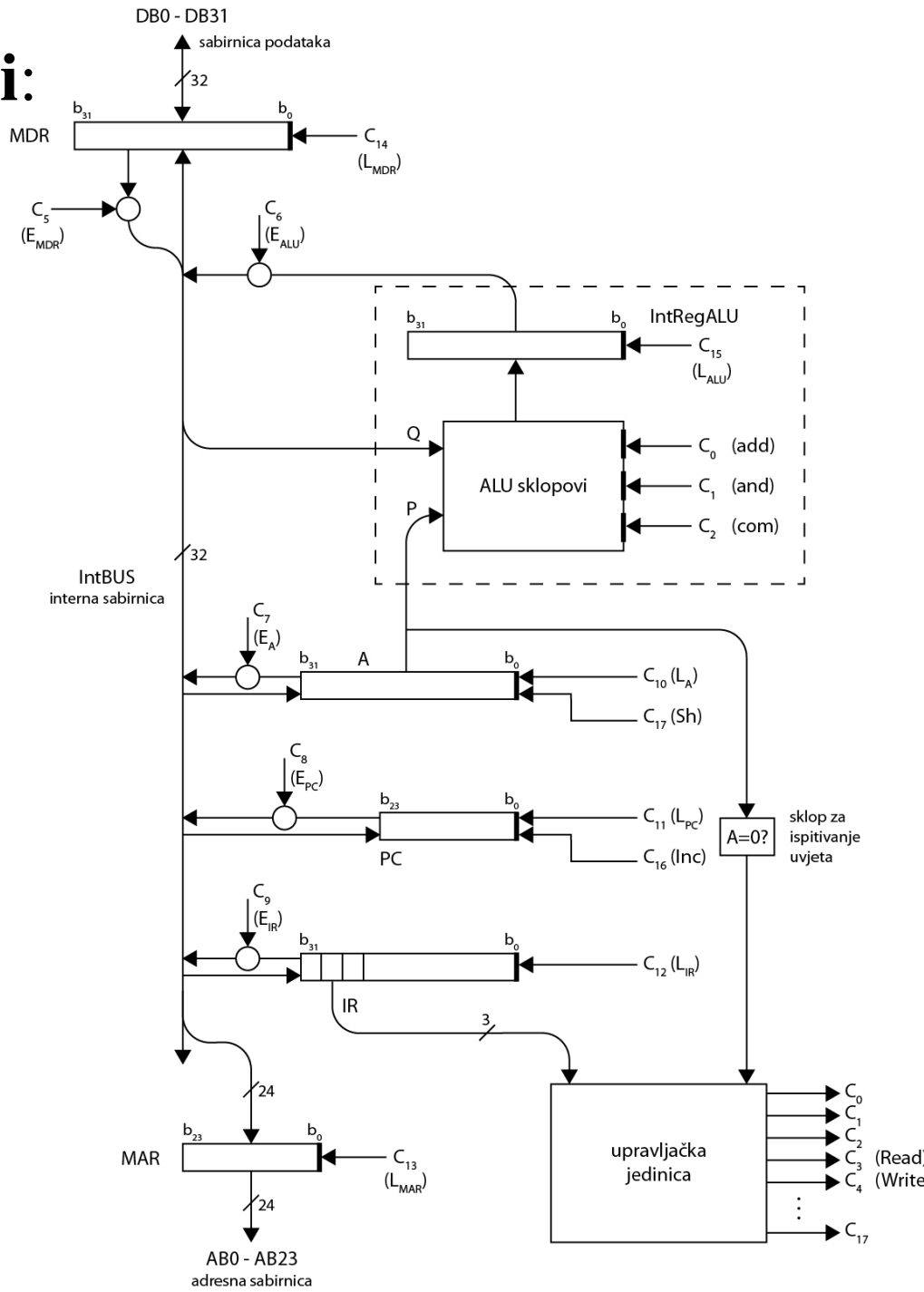1. korak:  $MAR \leftarrow MDR[23:0]$
2. korak:  $MDR \leftarrow M[MAR]$
3. korak:  $A \leftarrow A + MDR$



## Detalji izvedbe koraka faza pribavi i izvrši

- svaki korak faza pribavi i izvrši izvodimo potrebnim brojem **mikrooperacija**
- mikrooperacija: nedjeljiva, primitivna, izravno sklopovski podržana operacija
- tipične mikrooperacije:
  1. prijenos podatka između dva registra
  2. pristup glavnoj memoriji
  3. elementarne aritmetičke operacije
- pretpostavljeni vremenski odnosi mikrooperacija:
  1. memorijske mikrooperacije zahtijevaju dvije vremenske jedinice  $\Delta T$
  2. prijenos podataka preko interne sabirnice također zahtijeva  $2\Delta T$
  3. sve ostale mikrooperacije izvode se tijekom  $1\Delta T$





# Potrebna sklopovska podrška


- prijenos podataka među registrima na zajedničkoj sabirnici
- mehanizam za slijeđenje mikrooperacija
- dekodiranje instrukcijskog registra
- aritmetičko-logička jedinica
  - to znamo iz Digitalne logike!
- izvedba glavne memorije
  - s detaljima ćemo se upoznati pri kraju semestra!
- izvedba vanjskog sabirničkog sustava i UI jedinica
  - to ćemo ostaviti za Projektiranje digitalnih sustava!
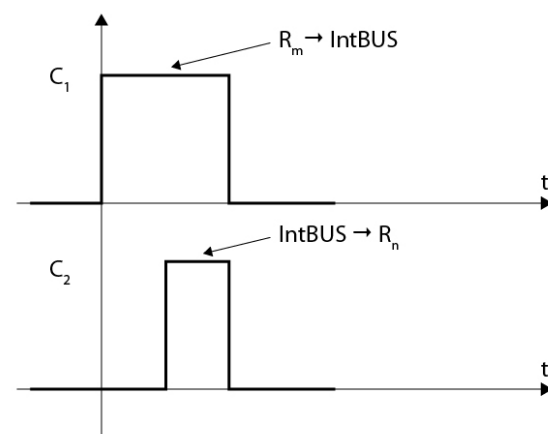 
# Prijenos podataka među registrima na sabirnici


- signal  $C_1$  propušta  $R_m$  na sabirnicu
- signal  $C_2$  upisuje podatak sa sabirnice u  $R_n$
- sinkroniziranom primjenom  $C_1$  i  $C_2$  postizemo  $R_n \leftarrow R_m$



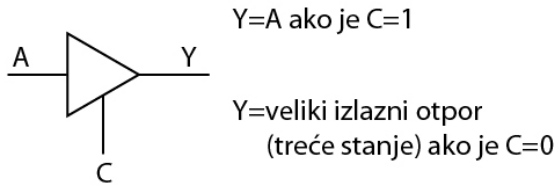
# Pogonski sklopovi s tri stanja (ponavljanje)




a1)

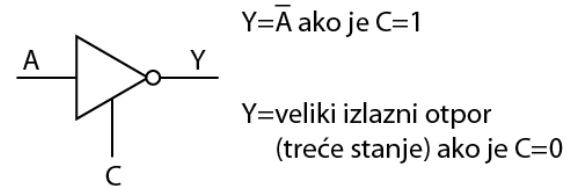

a2)


 


a3)

 

a4)


a)

  


b)
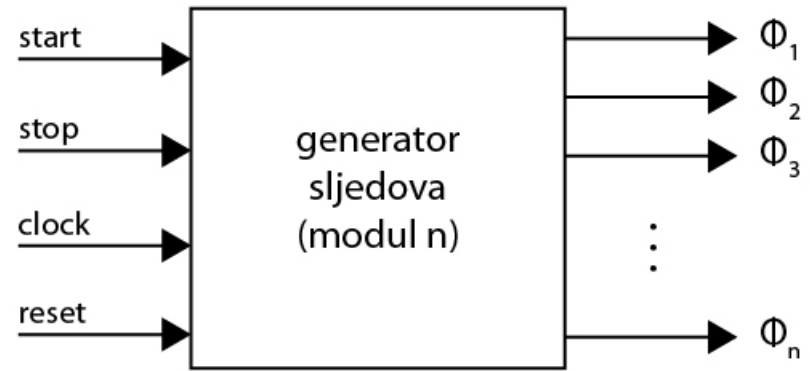
# Mehanizam za sljedenje mikrooperacija


- osnovni sklop: generator sljedova po modulu n
- **pretp:** mikrooperacija  $R_n \leftarrow R_m (2\Delta T)$  se treba dogoditi u i-tom taktu ciklusa instrukcije  $I_x$
- **tada:**  $C_{m r}$  i  $C_{n w}$  izvodimo s:
  - $C_{m r} = (\Phi_i + \Phi_{i+1}) \cdot I_x$
  - $C_{n w} = \Phi_{i+1} \cdot I_x$
- kako dobiti signal  $I_x$ ?  
(vidi sljedeću stranicu)



clock = signal vremenskog vođenja

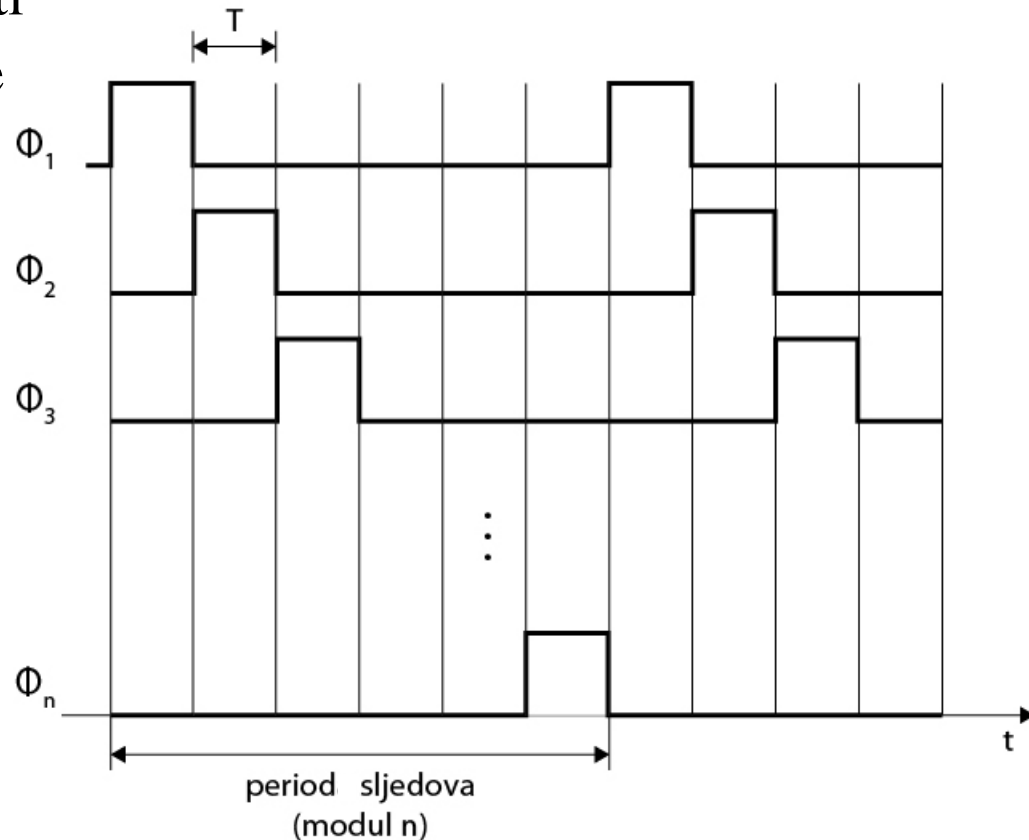

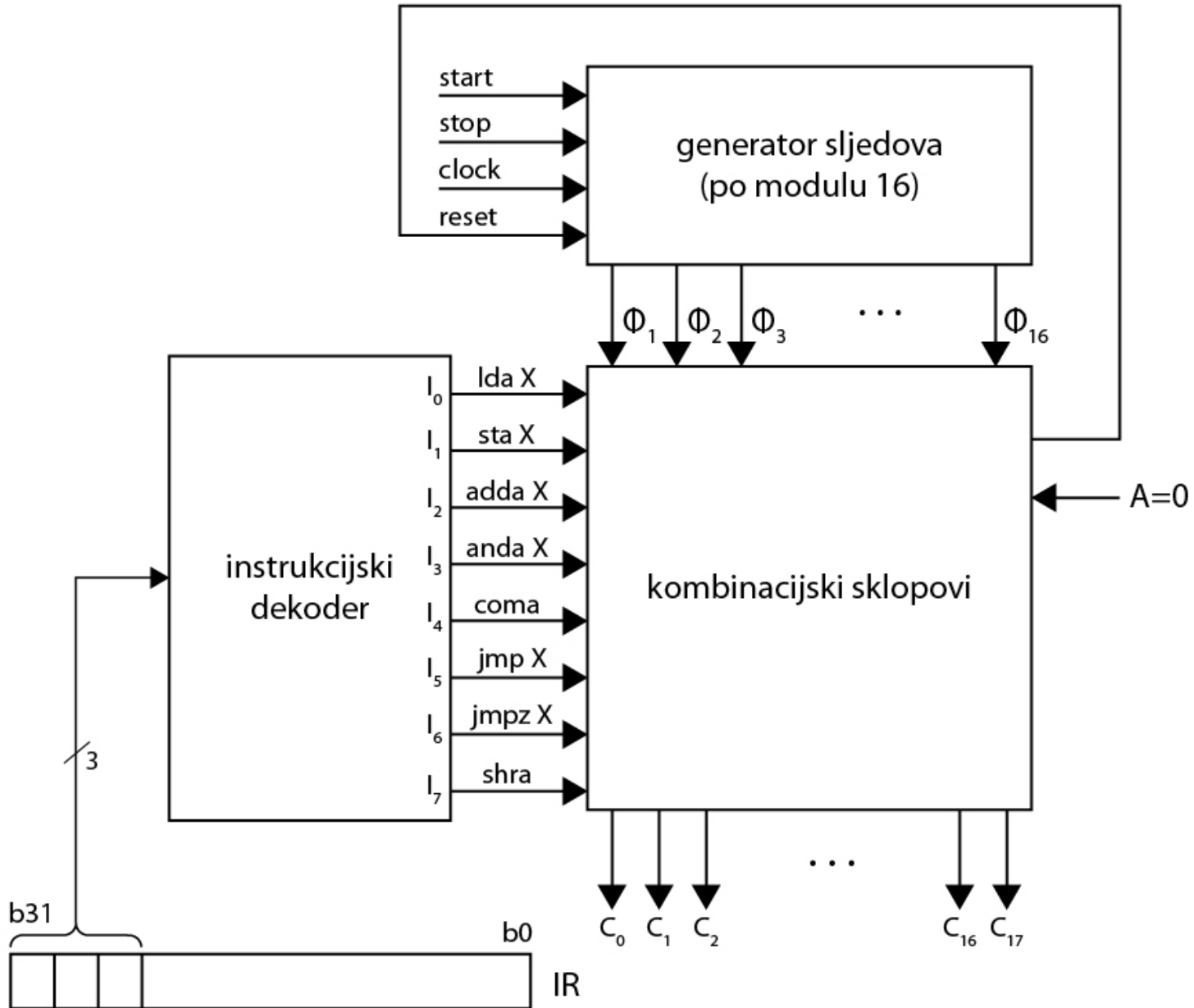
# Dekodiranje instrukcija, generiranje upravljačkih signala


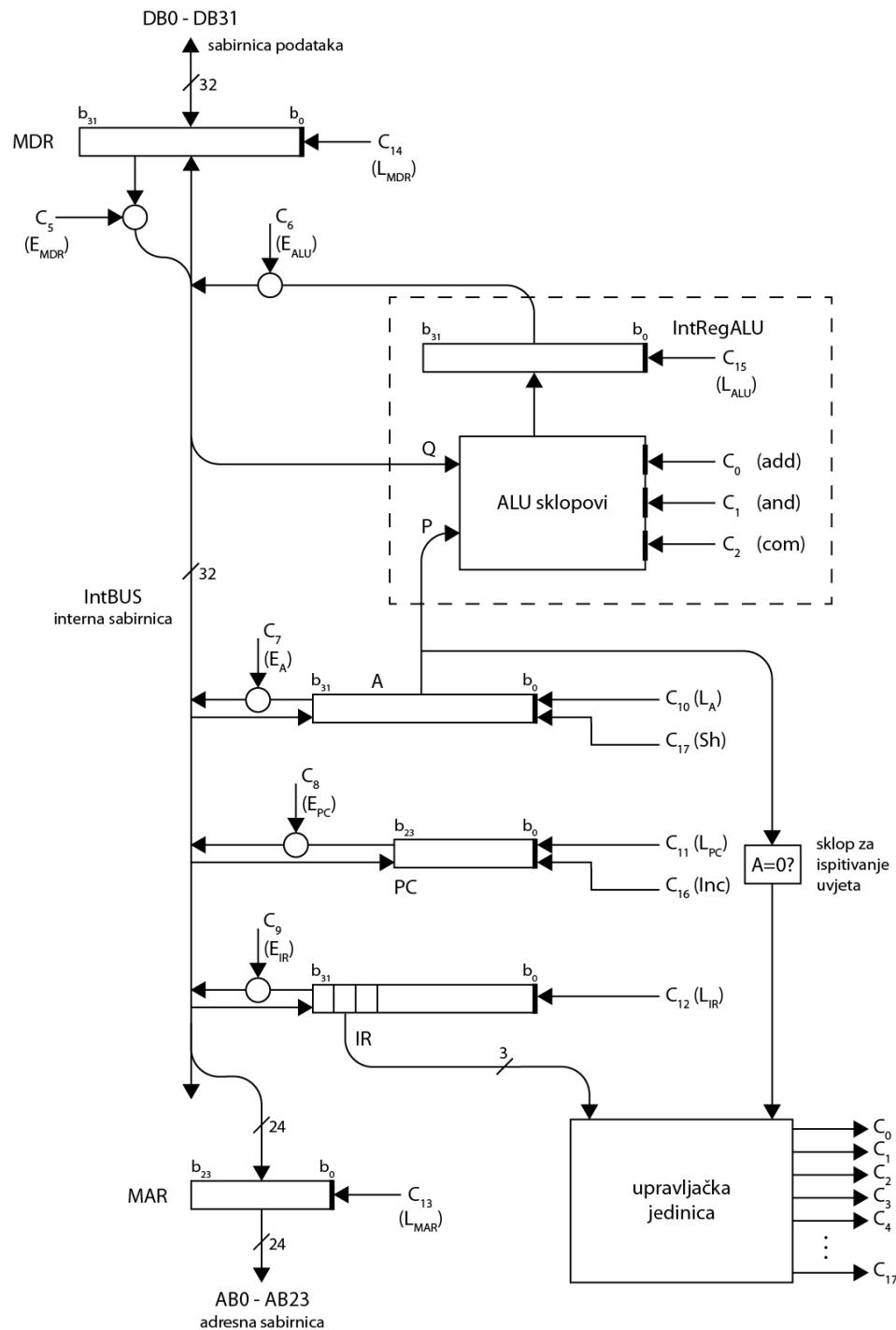
# Novi pogled na put podataka

- signali  $C_{14}$ ,  $C_{15}$  itd. upravljaju upisivanjem podataka u registre (sinkronizacijski ulazi registara spojeni su na signal takta)
- signali  $C_5$ ,  $C_6$ ,  $C_7$  itd. definiraju izlazak registara na sabirnicu ( $2\Delta T$ )
- signali  $C_3$ ,  $C_4$  reguliraju pristup glavnoj memoriji ( $2\Delta T$ )
- signali  $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$  definiraju funkciju ALU
- ad hoc signali  $C_{16}$  ( $++PC$ ) i  $C_{17}$  ( $A \gg 1$ )



Signal	Simbol	Vrsta	Operacija
C0	add	ALU	$P + Q$ ; zbroji
C1	and	ALU	$P \cdot Q$
C2	com	ALU	$\neg P$
C3	Read	memorija	čitanje (Read)
C4	Write	memorija	pisanje (Write)
C5	EMDR	sabirnica	$MDR \rightarrow IntBUS$
C6	EALU	sabirnica	$IntRegALU \rightarrow IntBUS$
C7	EA	sabirnica	$A \rightarrow IntBUS$
C8	EPC	sabirnica	$PC \rightarrow IntBUS$
C9	EIR	sabirnica	$IR \rightarrow IntBUS$
C10	LA	registar	$IntBUS \rightarrow A$
C11	LPC	registar	$IntBUS \rightarrow PC$
C12	LIR	registar	$IntBUS \rightarrow IR$
C13	LMAR	registar	$IntBUS \rightarrow MAR$
C14	LMDR	registar	$IntBUS \rightarrow MDR$ ili $(DB0-DB31) \rightarrow MDR$
C15	LALU	registar	$ALU \rightarrow IntRegALU$
C16	Inc	registar	$PC + 1 \rightarrow PC$
C17	Shr	registar	posmak akumulatora

# Detaljna izvedba faze pribavi

## 1. MAR $\leftarrow$ PC

– EPC:  $C_8 = \Phi_1 + \Phi_2$

– LMAR:  $C_{13} = \Phi_2$

## 2. MDR $\leftarrow$ M[MAR]

– READ:  $C_3 = \Phi_3 + \Phi_4$

– LMDR:  $C_{14} = \Phi_4$

## 3. PC $\leftarrow$ PC+1, IR $\leftarrow$ MDR[31:24]

– INC:  $C_{16} = \Phi_5$

– EMDR:  $C_5 = \Phi_5 + \Phi_6$

– LIR:  $C_{12} = \Phi_6$

## 4. dekodiranje operacijskog kôda

– ( $\Phi_7$ )



## Detaljna izvedba faze izvrši za instrukciju **adda** ( $I_2$ )

1.  $MAR \leftarrow MDR[23:0]$

– EMDR:  $C_5 = I_2 \cdot (\Phi_8 + \Phi_9)$

– LMAR:  $C_{13} = I_2 \cdot \Phi_9$

2.  $MDR \leftarrow M[MAR]$

– READ:  $C_3 = I_2 \cdot (\Phi_{10} + \Phi_{11})$

– LMDR:  $C_{14} = I_2 \cdot \Phi_{11}$

3.  $A \leftarrow A + MDR$

– EMDR:  $C_5 = I_2 \cdot (\Phi_{12} + \Phi_{13})$

– ADD:  $C_0 = I_2 \cdot (\Phi_{12} + \Phi_{13})$

– LALU:  $C_{15} = I_2 \cdot \Phi_{13}$

– EALU:  $C_6 = I_2 \cdot (\Phi_{14} + \Phi_{15})$

– LA:  $C_{10} = I_2 \cdot \Phi_{15}$

izvedbe instrukcija

**lda** i **anda**

vrlo su slične

pa ih ostavljamo

za vježbu!

## Detaljna izvedba faze izvrši za instrukciju **sta** ( $I_1$ )

1.  $MAR \leftarrow MDR[23:0]$

– EMDR:  $C_5 = I_1 \cdot (\Phi_8 + \Phi_9)$

– LMAR:  $C_{13} = I_1 \cdot \Phi_9$

2.  $MDR \leftarrow A$

– EA:  $C_7 = I_1 \cdot (\Phi_{10} + \Phi_{11})$

– LMDR:  $C_{14} = I_1 \cdot \Phi_{11}$

3.  $M[MAR] \leftarrow MDR$

– WRITE:  $C_4 = I_1 \cdot (\Phi_{12} + \Phi_{13})$

## Detaljna izvedba faze izvrši za instrukciju **shra** ( $I_7$ )

1.  $A \leftarrow shr(A)$

– SHR:  $C_{17} = I_7 \cdot \Phi_8$

## Detaljna izvedba faze izvrši za instrukciju **jmpz** ( $I_6$ )

1.  $PC \leftarrow MDR[23:0]$ , ali samo ako  $A=0$

– EMDR:  $C_5 = I_6 \cdot (\Phi_8 + \Phi_9)$

– LPC:  $C_{11} = I_6 \cdot \Phi_9 \cdot (A=0)$

izvedba instrukcije **jmp**  
vrlo je slična, pa je  
ostavljamo za vježbu!

## Detaljna izvedba faze izvrši za instrukciju **coma** ( $I_5$ )

1.  $A \leftarrow \neg A$

– COM:  $C_2 = I_5 \cdot \Phi_8$

– LALU:  $C_{15} = I_5 \cdot \Phi_8$


– EALU:  $C_6 = I_5 \cdot (\Phi_9 + \Phi_{10})$

– LA:  $C_{10} = I_5 \cdot \Phi_{10}$


# Instrukcijski ciklus (sažetak)

- periodima instrukcijskog ciklusa dodijeljeni su zasebni signali  $\Phi_1$ - $\Phi_{15}$  (generira ih **generator slijedova**)
- instrukcijski ciklus sastoji se od ukupno 8-15 perioda takta  $\Delta T$  (nakon kratkih instrukcija generator slijedova postavljamo na  $\Phi_1$ )
- mikrooperacije traju po jedan period takta, osim pristupa memoriji ( $C_3, C_4$ ) te izlaska na sabirnicu ( $C_5, C_6, \dots$ ) koji traju dvostruko više
- instrukciju definira razdioba mikrooperacija po periodima instrukcijskog ciklusa (više mikrooperacija se mogu izvoditi usporedno)
- instrukcije koje pribavljaju operand iz memorije tipično traju duže od ostalih instrukcija
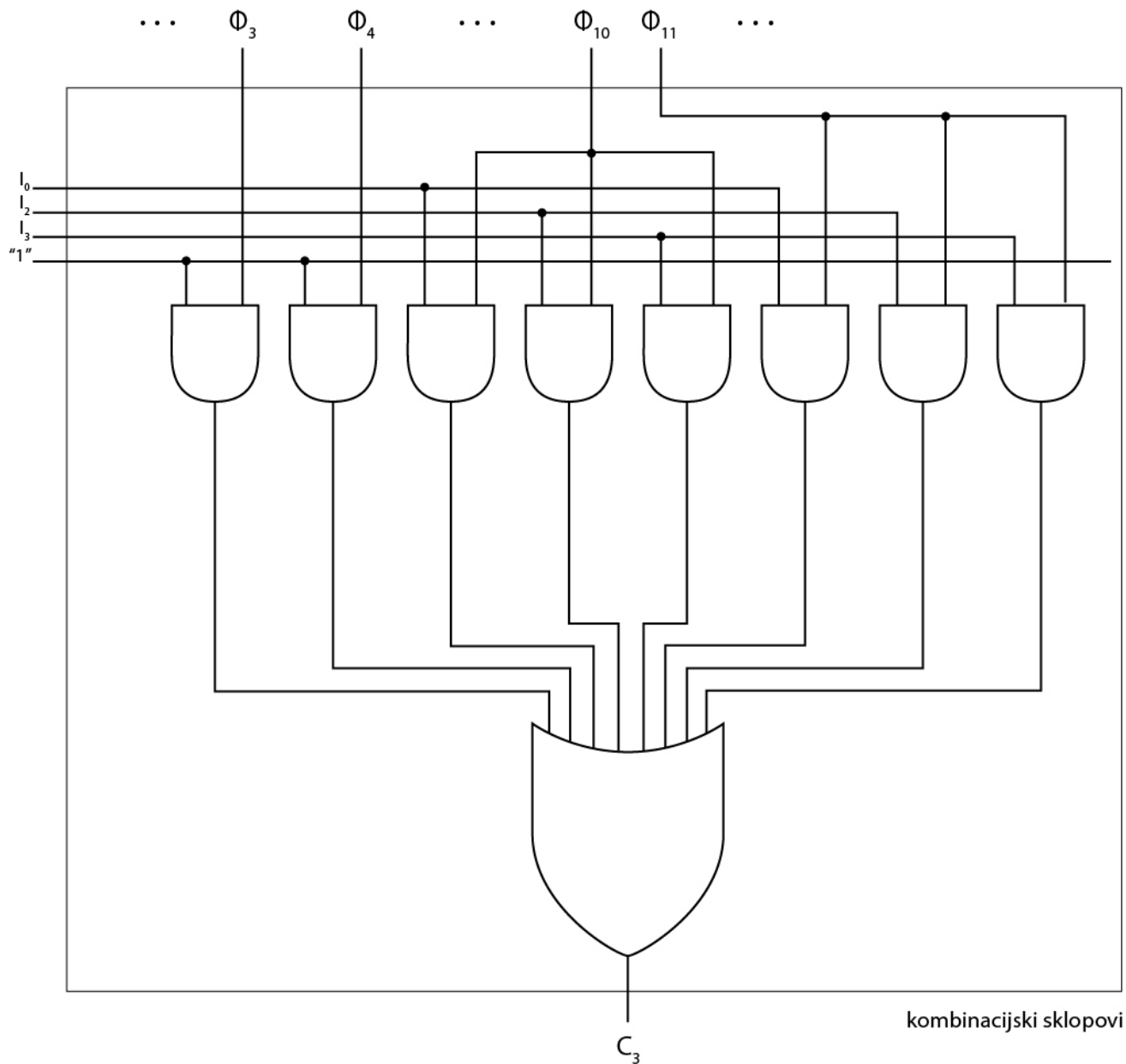
# Potpuna implementacija upravljačkog signala $C_3$


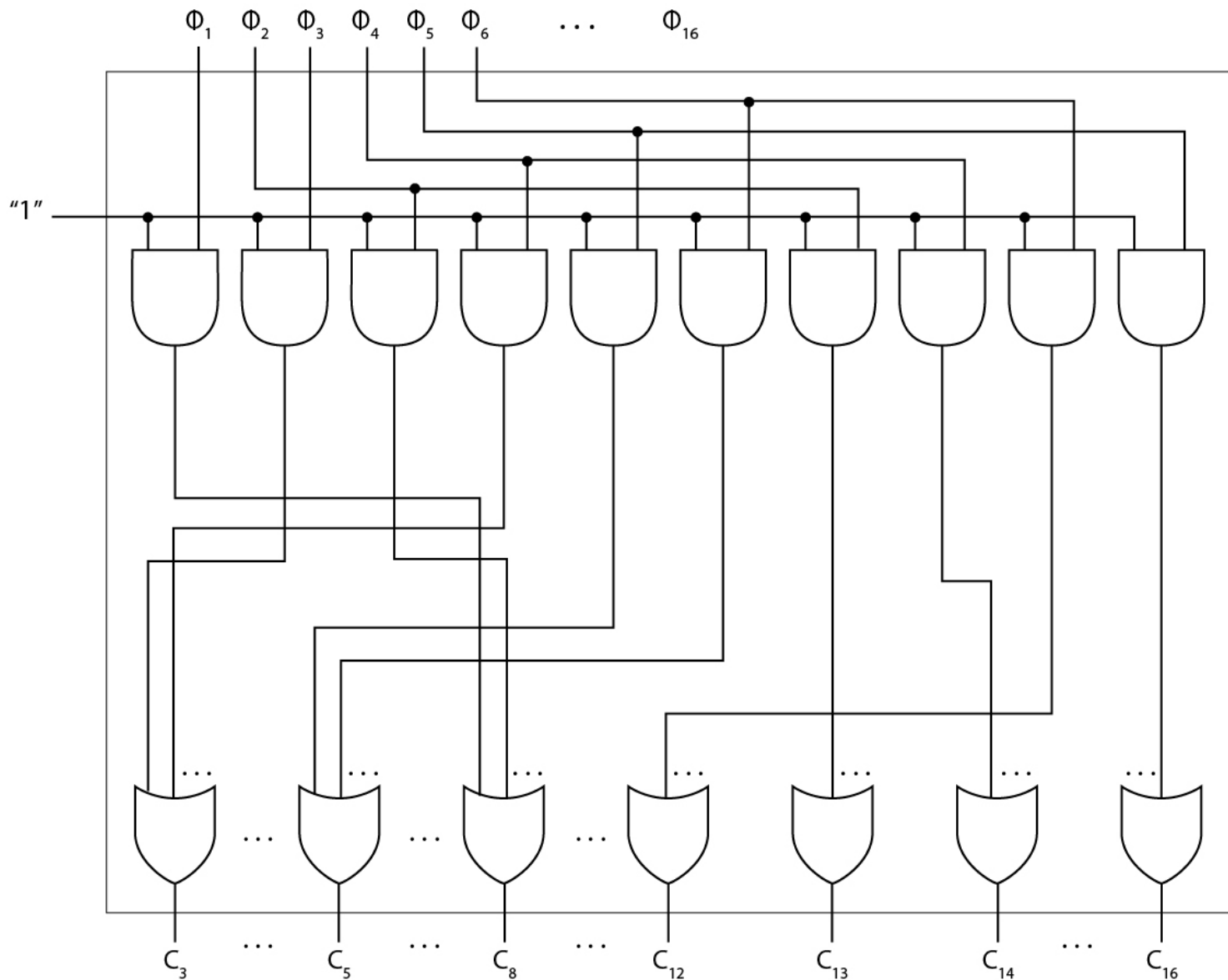
# Implementacija upravljačkih signala za fazu pribavi



Upravljački signal  $C_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, 12$ ) može se opisati logičkom jednažbom:


$$C_i = \sum_j (\Phi_j \cdot \sum_{m \in M_{ij}} I_m)$$

$j = 1, 2, \dots, 15$

$M_{ij} \in \{1, 2, \dots, 8\}$  - skup instrukcija za koje je  $C_i$  aktivan tijekom  $\phi_j$

$I_m$  – m-ti izlaz iz dekodera instrukcija

# Programirljivi sklop PLA


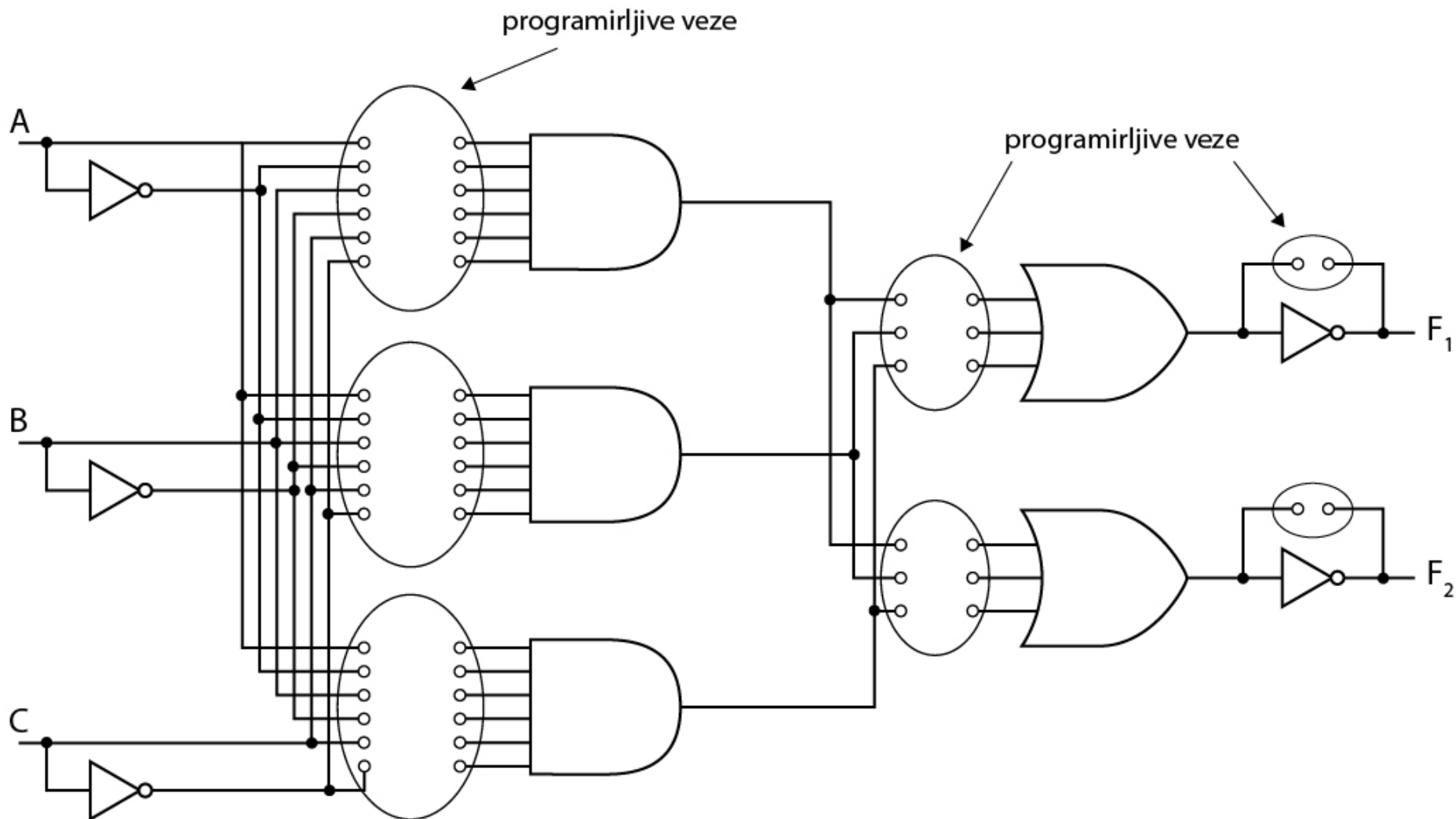


S. Ribarić, AIOR



  
## Izvedba generatora slijedova (ideja 1):

- posmačni registar spojen u prstenasto brojilo (engl. Ring-counter)
- pri pokretanju (reset) paralelno upisujemo podatak **100...0**



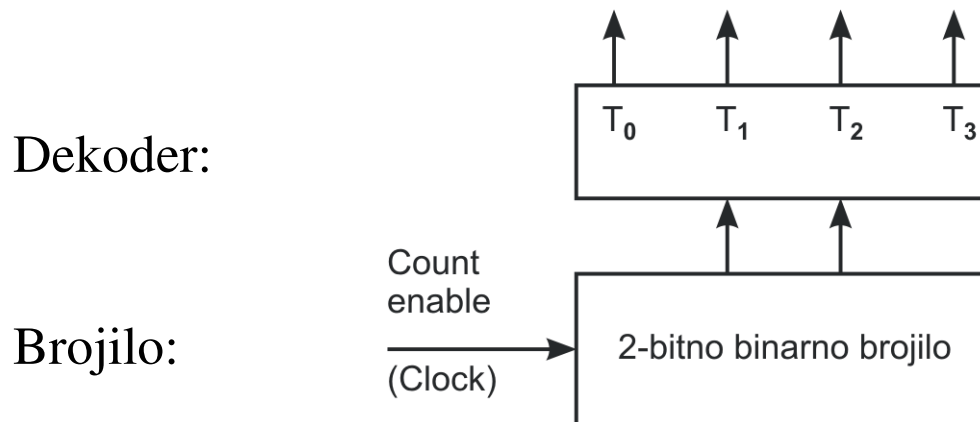
## Izvedba generatora slijedova (ideja 2):

- binarno brojilo spojeno na dekoder
- pri pokretanju (reset) brojilo postavimo na početnu vrijednost



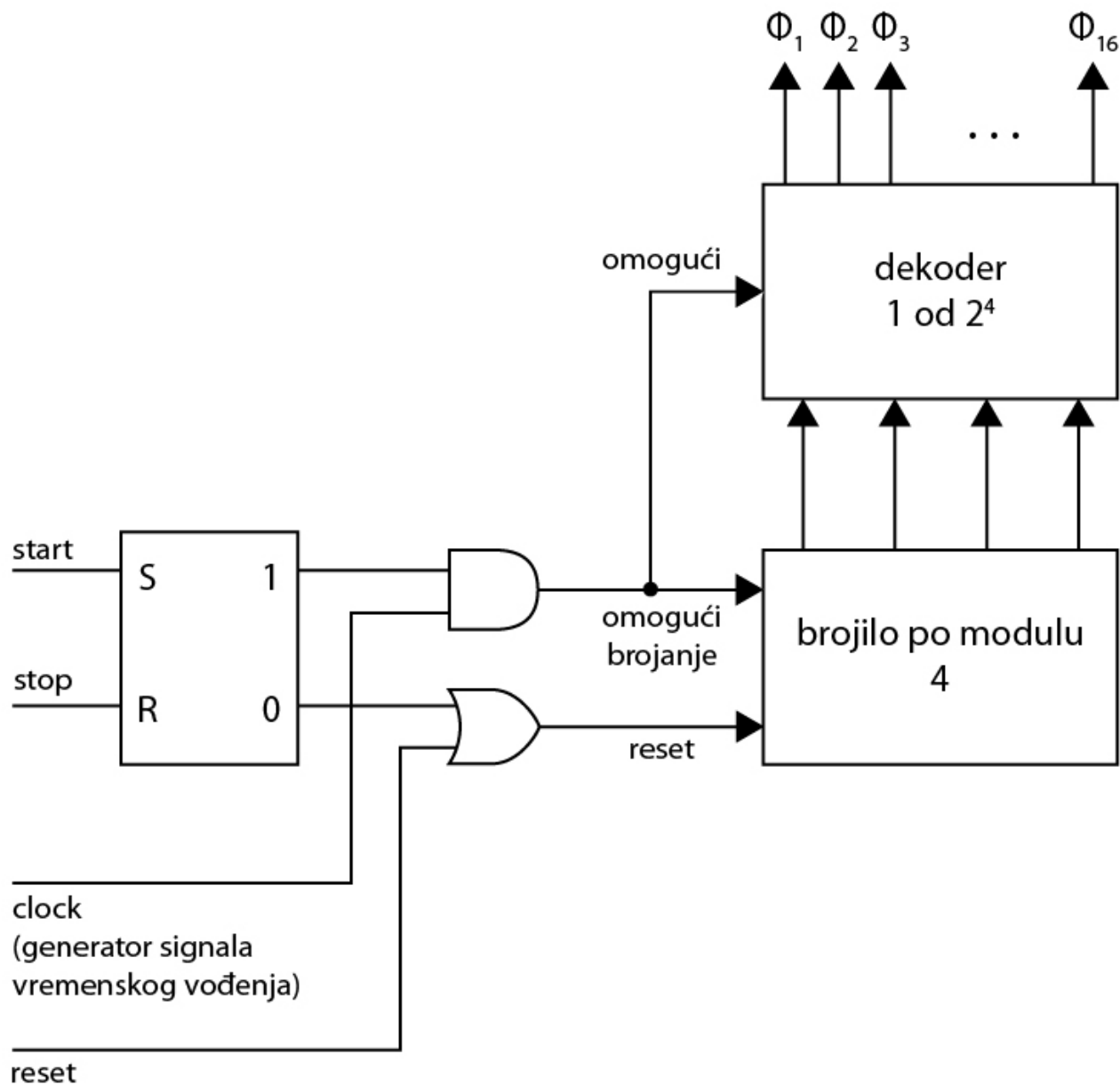generator slijedova s mogućnošću zaustavljanja:



## ZADATAK

U model 8 instrukcijskog procesora dodajte instrukciju sa sljedećom asemblerskom sintaksom:

```
l da konst(A)
```

Prikazana instrukcija učitava podatak iz memorije sa adrese  $A + \text{konst}$  i sprema ga u  $A$ . Nacrtajte kombinacijski dio upravljačke jedinice za tu instrukciju.

Riješite zadatak pod pretpostavkom da bilo koja od komponenata efektivne adrese (konstanta, akumulator) može biti negativna.