

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

PROJEKTIRANJE DIGITALNIH SUSTAVA

LABORATORIJSKE VJEŽBE  
(VHDL)

Copyright (c) 2002.

# Sadržaj

<b>1 Modeliranje jednostavnih komponenata</b>	<b>1</b>
1.1 Radna okolina . . . . .	1
1.2 Pogonski sklop s tri logička stanja . . . . .	1
1.3 Potpuno zbrajalo . . . . .	3
1.4 Multiplekser “4 na 1” . . . . .	3
1.5 BCD dekodier za 8-segmentni LCD sklopom . . . . .	3
1.6 Bridom okidani bistabil . . . . .	3
<b>2 Ponašajni model sustava</b>	<b>5</b>
2.1 Sekvencijski sklop . . . . .	5
2.2 Posmačni registar . . . . .	5
2.3 Sklopovski stog . . . . .	6
<b>3 Strukturno modeliranje</b>	<b>8</b>
3.1 Naredba generate . . . . .	8
3.2 Strukturni model zapornog sklopa . . . . .	10
3.3 Strukturni model posmačnog sklopa . . . . .	10
<b>4 Strukturni model sklopovskog stoga</b>	<b>11</b>
<b>A Teme za referate</b>	<b>12</b>
A.1 VHDL . . . . .	12

# Vježba 1

## Modeliranje jednostavnih komponenata

### 1.1 Radna okolina

Na svim računalima omogućen je rad pod korisničkim imenom `student` uz lozinku `student`. Studenti na računalima `korana` i `wilibald` VHDL simulator izvode lokalno, dok studenti na računalu `rorimac` VHDL izvode na računalu `wilibald` korištenjem protokola `telnet`. Svaka grupa treba na računalu na kojem koristi VHDL napraviti radni direktorij (`mkdir`) koji se treba nazvati prema imenu jednog od studenata iz grupe.

Za svaki zadatak potrebno je u radnom direktoriju grupe napraviti zaseban direktorij, u kojem će biti kreirane jedna ili više datoteka koje čine model te datoteka kojom se ispituje funkcionalnost modela. Tipično, svaka komponenta ili entitet(`entity`) se sprema u zasebnu datoteku sa `vhd` ekstenzijom. Datoteke modela se mogu unositi jednim od postojećih tekst editora `vi`, `nedit` ili `nano`.

Neka se rješenje zadatka sastoji od datoteka `modelBottom_1.vhdl`, `modelBottom_2.vhdl` i `modelTop.vhdl`. Tada se prevođenje modela obavlja naredbom:

```
$ vhd1p modelBottom_1.vhdl modelBottom_2.vhdl modelTop.vhdl
```

Valja obratiti pažnju da je redoslijed datoteka u komandnoj liniji bitan, tj. da datoteke moraju biti poredane od hijerarhijski nižih prema hijerarhijski višim komponentama.


Neka datoteka `modelTop.vhdl` između ostalog sadrži i model ispitnog okruženja čiji entitet ima naziv `modelTop_t`. Testiranje modela se tada može obaviti simulacijom ispitne komponente, naredbom:

```
$ vhd1e modelTop_t
```

Svako uspješno testiranje potrebno je pokazati asistentu.
 
### 1.2 Pogonski sklop s tri logička stanja

Oblikovati i testirati VHDL model sklopa čiji su simbol i tablica istine dani slikom 1.1. Rješenje zadatka (model sklopa i ispitno okruženje) je prikazano na sl.1.2.



Din	Sel	Dout
0	0	Z
0	1	0
1	0	Z
1	1	1

(b)

Slika 1.1: Simbol pogonskog sklopa sa tri stanja (a), i odgovarajuća tablica istine (b).

```

-----
-- threeState1
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity threeState1 is
  generic(
    td_g: time :=5 ns
  );
  port(
    d_p:      std_logic;
    sel_p:    std_logic;
    z_p: out std_logic
  );
end entity threeState1;

architecture beh of threeState1 is
begin
  z_p <=
    d_p after td_g
      when (sel_p='1')
    else
      'Z' after td_g;
end architecture beh;

-----
-- threeState1_t
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use std.textio.all;

entity threeState1_t is
end entity threeState1_t;

architecture test of threeState1_t is
  signal d: std_logic;

  signal sel: std_logic;
  signal z: std_logic;

  procedure printStatus is
    variable l:line;
  begin
    write(l, now, right, 10, ns);
    write(l, string'("Din: d="));
    write(l, d);
    write(l, string'(", Sel="));
    write(l, sel);
    write(l, string'(", Out: z="));
    write(l, z);
    writeline(output, l);
  end procedure printStatus;

  process begin
    d <= '0';
    sel <= '1';
    wait for 10 ns; printStatus;
    sel <= '0';
    wait for 10 ns; printStatus;

    d <= '1';
    sel <= '1';
    wait for 10 ns; printStatus;
    sel <= '0';
    wait for 10 ns; printStatus;

    wait;
  end process;
end architecture test;

```

Slika 1.2: Model N-bitovnog pogonskog sklopa s tri stanja i odgovarajuće ispitno okruženje.

## 1.3 Potpuno zbrajalo

Napisati i testirati ponašajni VHDL model za jednobitno potpuno zbrajalo prema sljedećim uputama.


- napisati tablicu istine za kombinačijski sklop;
- oblikovati sučelje komponente (`entity`) koristeći tip `std_logic`;
- u izvedbi komponente (`architecture`), definirati stanje izlaznih linija za svaku kombinaciju stanja na ulazu korištenjem sljedne naredbe `case`;
- kašnjenje se može zanemariti;
- izlaz za ulazne vrijednosti koje nisu '0' ili '1' može biti nedefiniran ('U' ili 'X');
- modelirati ispitno okruženje kojim se ispituje funkcionalnost sklopa.

## 1.4 Multiplekser "4 na 1"

Koristeći upute zadatka 1.3, napisati i testirati ponašajni VHDL model za multiplekser "4 na 1".

## 1.5 BCD dekodер za 8-segmentni LCD sklopom

Koristeći upute iz zadatka 1.3, napisati i testirati ponašajni VHDL model za sklop koji upravlja 8-segmentnim prikaznim sklopom u ovisnosti o ulaznom BCD broju.

 

Slika 1.3: Sučelje dekodera za 8-segmentni prikazni sklop.

Struktura tablice istine dekodera je dana tablicom 1.1.

## 1.6 Bridom okidani bistabil

Oblikovati ponašajni VHDL model bridom okidanog JK bistabila. Provjeriti ispravnost modela ispitnim programom.

Upute:

ulazni broj	a	b	c	d	e	f	g	h
0000 <sub>(2)</sub>	1	1	1	1	1	1	0	0
0001 <sub>(2)</sub>								
0010 <sub>(2)</sub>	.							
0011 <sub>(2)</sub>	.							
0100 <sub>(2)</sub>	.							
0101 <sub>(2)</sub>								
0110 <sub>(2)</sub>								
0111 <sub>(2)</sub>								
1000 <sub>(2)</sub>								
1001 <sub>(2)</sub>								
ostali	0	0	0	0	0	0	0	1

Tablica 1.1: Skica tablice istine dekodera sa sl.1.3.


- sekvencijski sklopovi se modeliraju vrlo slično kombinatornim sklopovima, jer se mogu opisati kombinatornim sklopom koji na ulazu dobiva i ulazne vrijednosti i stanje sekvencijalnog sklopa;
- stanje sekvencijskog sklopa se opisuje unutrašnjim signalima komponente, koji se deklariraju u zaglavlju izvedbe (*architecture*) sklopa;
- kombinatorni sklop može opisivati samo promjene stanja jer se jednom postavljena vrijednost signala ne mijenja do sljedećeg pridruživanja.

## Vježba 2

# Ponašajni model sustava

### 2.1 Sekvencijski sklop

Modelirati i testirati sekvencijski sklop sa četiri stanja na temelju zadanog dijagrama ( $A$  je ulaz, a  $Z$  je izlaz). Sve promjene u sklopu se trebaju događati sinkrono s rastućim bridom signala vremenskog vođenja  $clk$ . Neka sučelje sklopa ima i inicijalizacijski ulaz  $reset$ , na čijem rastućem bridu se sklop prebacuje u početno stanje  $0,0$  uz vrijednost izlaza  $Z=0$ .

 

Slika 2.1: Dijagram stanja sekvencijskog sklopa.

### 2.2 Posmačni registar

Zadano je sučelje posmačnog registra koje sadrži dvije upravljačke linije  $sel1$  i  $sel0$  čije je značenje dokumentirano ispisom 2.1:

```
-- operation table
-- sel_p(1) sel_p(0) operation
-- =====
-- 0      0      nop
-- 0      1      shift right
-- 1      0      shift left
-- 1      1      load
```

Ispis 2.1: Značenje upravljačkih linija posmačnog sklopa.

Pored upravljačkih linija, neka sučelje sadrži i signal vremenskog vođenja, serijski ulaz te paralelne ulazne i izlazne podatkovne linije. Definicija takvog sučelja je, uz parametrizaciju po broju bitova posmačnog sklopa, dana ispisom 2.2.

```

entity shifter is
  generic(
    cb_g: integer :=8; -- count of bits
    td_g: time :=100 ns -- delay
  );
  port(
    sel_p: in std_logic_vector(1 downto 0);
    sin_p: in std_logic; -- serial input
    clk_p: in std_logic; -- clock sync
    d_p: in std_logic_vector(cb_g-1 downto 0); -- parallel input
    q_p: out std_logic_vector(cb_g-1 downto 0) -- parallel output
  );
end entity shifter;

```

Ispis 2.2: Sučelje posmačnog sklopa.

Oblikovati ponašajni model zadanog posmačnog sklopa u skladu sa sljedećim uputama:

- deklarirati unutrašnji signal `reg_s` tipa `std_logic_vector`, u kojem će se čuvati podatak koji je trenutno upisan u registru;
- izvedbu temeljiti na procesu koji na temelju upravljačkih signala i stare vrijednosti unutrašnjeg signala `reg_s` određuje njegovu novu vrijednost;
- operatori posmaka nisu definirani za tip `std_logic_vector` pa je posmak potrebno modelirati konkatencijom: npr. ako je vektor `vec` deklariran kao varijabla, njegov posmak za jedno mjesto ulijevo se postiže sa `vec := vec(vec'length-2 downto 0) & '0'`;
- konačno, proslijediti podatak iz registra od unutrašnjeg signala prema vanjskom korištenjem usporedne naredbe pridruživanja.

Ispravnost izrađenog modela je potrebno ispitati simulacijom, u kombinaciji sa odgovarajućim ispitnim okruženjem.


## 2.3 Sklopovski stog

Oblikovati ponašajni model sklopovske izvedbe stoga čije sučelje je zadano slikom 2.2.

Pri oblikovanju modela koristiti sljedeće upute:

 - neka dubina stoga i širina riječi budu parametri sklopa;
- upis podatka na vrh stoga se postiže stavljanjem podatka na sabirnicu D te postavljanjem `pop='0'`, sinkrono s uzlaznim bridom signala `strobe`;
- skidanje podatka sa vrha stoga se postiže postavljanjem `pop='1'`, sinkrono s uzlaznim bridom signala `strobe`;





(a)

```
-- operation table
--   pop   strobe operation
--   =====
--   0     0->1   push in (shift right)
--   1     0->1   pop out (shift left)
```

```
-- operation table
--   read  operation
--   =====
--   0     data <= Z
--   1     data <= top
```

(b)

Slika 2.2: Simbol sklopovskog stoga (a), i značenje pojedinih upravljačkih linija (b).

- čitanje podatka sa vrha stoga se postiže uz `read='1'`, kada sklop treba propustiti podatak s vrha stoga na sabirnicu D;
- ako ne teče operacija čitanja (`read='0'`), stog mora držati sabirnicu D u stanju visoke impedancije;
- izvedbu stoga temeljiti na dvodimenzionalnom polju:  
**type matrix is array (0 to N-1, 0 to M-1) of std\_logic,**  
 te operacijama posmaka ulijevo (`pop`) i udesno (`push`).

Ispravnost izrađenog modela je potrebno ispitati simulacijom, u kombinaciji sa odgovarajućim ispitnim okruženjem.

# Vježba 3

## Strukturno modeliranje

### 3.1 Naredba generate

Naredba `generate` omogućava opisivanje složenih sustava sa pravilnom strukturom. Predviđene su dvije sintakse naredbe, tzv. `for` i `if` oblik, kao što je prikazano ispisom 3.1.

```
stavak_generate ←
  labela:
  ( for parametar in <interval> | if <logički_izraz> )
    [ { <deklaracije> }
    begin]
    { <usporedne_naredbe> }
end generate [ labela ];
```

Ispis 3.1: Skica sintakse naredbe `generate`.

Često se koristi najjednostavniji slučaj, kad je jednu komponentu potrebno replicirati proizvoljno mnogo puta. Tada se koristi `for` oblik u kombinaciji sa instanciranjem komponente kao jedinom naredbom u tijelu naredbe `generate`. Kao primjer takvog korištenja naredbe `generate`, sl.3.1 prikazuje strukturalni model pogonskog sklopa s tri logička stanja, s proizvoljnim brojem podatkovnih linija. Kao temeljnu građevnu jedinicu, model koristi jednobitni pogonski sklop opisan u vježbi 1.2. Obratiti pažnju na parametrizirano sučelje komponente, upotrebu naredbe `generate` te međusobnu sličnost ispitnih okruženja komponenti `threeState1` i `threeStateN`.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity threeStateN is
  generic(
    td_g: time :=5 ns;
    -- count of bits
    cb_g: positive :=3
  ); port(
    d_p:      std_logic_vector
              (0 to cb_g-1);
    sel_p:    std_logic;
    z_p: out std_logic_vector
              (0 to cb_g-1)
  );
end entity threeStateN;

architecture struct of
  threeStateN
is
begin
  ts_vec: for i in 0 to cb_g-1
  generate
    one_ts:
      entity work.threeState1
      port map(
        d_p  => d_p(i),
        sel_p => sel_p,
        z_p  => z_p(i));
      end generate;
  end architecture struct;

```

(a)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use std.textio.all;

entity threeStateN_t is
end entity threeStateN_t;

architecture test of threeStateN_t is
  constant N: integer :=4;
  signal d: std_logic_vector(0 to N-1);
  signal sel: std_logic;
  signal z: std_logic_vector(0 to N-1);

  procedure printStatus is
    variable l:line;
  begin
    write(l, now, right, 10, ns);
    write(l, string'("_in:_d="));
    write(l, d);
    write(l, string'("_in:_sel="));
    write(l, sel);
    write(l, string'("_out:_z="));
    write(l, z);
    writeline(output, l);
  end procedure printStatus;

begin
  t: entity work.threeStateN
    generic map(
      td_g => 5 ns,
      cb_g => N)
    port map (
      d_p  => d,
      sel_p => sel,
      z_p  => z);

  process begin
    d <= "1010";
    sel <='1';
    wait for 10 ns; printStatus;

    sel <='0';
    wait for 10 ns; printStatus;

    d <= "1011";
    sel <='1';
    wait for 10 ns; printStatus;

    wait;
  end process;
end architecture test;

```

(b)


Slika 3.1: Model N-bitovnog pogonskog sklopa s tri stanja (a) i odgovarajuće ispitno okruženje (b).

## 3.2 Strukturni model zapornog sklopa

Oblikovati strukturni model zapornog sklopa uz parametrizaciju po broju bitova podatkovne riječi. Neka sklop ima paralelni podatkovni ulaz i izlaz, te upravljački signal na čijem se uzlaznom bridu podatak sa ulaza upisuje u sklop. Izvedbu temeljiti na naredbi `generate` i ponašajnom modelu D bistabila iz vježbe 1.6. Napisati odgovarajući ispitni program, te simulacijom provjeriti ispravnost modela.

## 3.3 Strukturni model posmačnog sklopa

Oblikovati strukturni opis posmačnog sklopa čije sučelje je zadano u vježbi 2.2. U izvedbi koristiti komponente multiplexer "4 na 1" i bistabil čiji ponašajni modeli su razvijeni u okviru vježbi 1.4 odnosno 1.6, te naredbu `generate`. Shema spajanja komponenti za  $i$ -ti bit posmačnog sklopa je prikazana na sl.3.2.

 

Slika 3.2: Shema spajanja  $i$ -tog bistabila posmačnog sklopa.


Pri oblikovanju slijediti upute:

- neka sučelje sklopa ostane kao i u vježbi 2.2, tako da se testiranje izvedbe može obaviti istim ispitnim programom;
- temeljni građevni blok sklopa (sl.3.2) opisati zasebnom komponentom;
- najlijeviji i najdesniji blok instancirati ručno kao specijalan slučaj, a sve ostale blokove (po potrebi) instancirati `for` oblikom naredbe `generate`.

# Vježba 4

## Strukturni model sklopovskog stoga

Oblikovati strukturni model sklopovskog stoga koji je prikazan na sl.2.2 (vježba 2.3). Sučelje sklopa treba biti parametrizirano dubinom stoga  $M$  i širinom pohranjenih riječi  $N$ , pa je u izvedbi ponašajnog modela prikladno koristiti naredbu `generate`. Kao građevne elemente sklopa mogu se koristiti komponente iz prethodnih zadataka: pogonski sklop s tri logička stanja i posmačni sklop, kao što je prikazano na sl.4.1. Modelirati odgovarajuće ispitno okruženje te simulacijom testirati ispravnost opisanog sklopa.

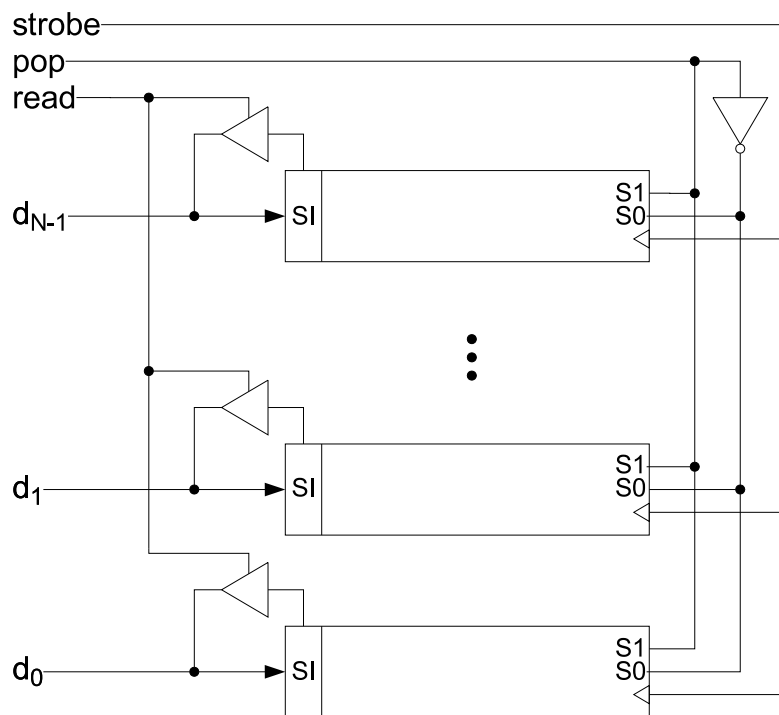

Slika 4.1: Strukturna shema sklopovskog stoga.

# Dodatak A

## Teme za referate

### A.1 VHDL

Za svaku temu, potrebno je tekst popratiti s nekoliko primjera te formalnom sintaksom jezičnog konstrukta koji se opisuje. Primjeri moraju biti potpuni i sintaksno ispravni tako da se na njih može odmah primijeniti VHDL prevodioc. Referati se trebaju odnositi na standard iz 1993.

- Složeni tipovi polje (`array`) i zapis (`record`) te sintaksa za specificiranje složenih objekata (`aggregate`);
- Naredba `assert`, modeli kašnjenja.
- Predefinirani atributi tipova, polja i signala.
- Jednostavni predefinirani (`bit`, `bit_vector`, `boolean`, `character`, `int` i `real`), fizički i korisnički tipovi.
- Slijedne i usporedne uvjetne naredbe: `if`, `case`, `when`, `select`.
- Slijedne naredbe za ostvarivanje petlji `while`, `loop`, `for`, `exit`, `next`.
- Izravno `entity` i posredno `component`, `configuration` instanciranje komponenti.
- Temeljni operatori (aritmetički, logički, posmačni, povezivanje), konstantne vrijednosti (`literal`) i prazna naredba (`null`).
- Načini i primjena pristupa datotekama `file`.
- Funkcije `function` i procedure `procedure`.
- Korištenje procesa `process` te naredba `generate`.
- Parametri (`generic`) i konstante (`constant`).
- Pravila za pisanje i upotrebu bibliotečnih paketa (`package`).
- Paket `std_logic_1164` te funkcija razrješavanja.
- Slijedne (*engl.* `sequential`) naredbe.

- Usporedne (*engl.* concurrent) naredbe.
- Korištenje aliasa (`alias`).
- Dijeljene varijable (`shared`) te paket `textio`;

Podaci o VHDL-u se mogu naći na sljedećim adresama:

- <http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/>
- <http://www.angelfire.com/electronic/in/vlsi/vhdl.html>
- <http://www.eng.auburn.edu/department/ee/mgc/vhdl.html>
- <http://www.fh-pforzheim.de/fb05/mitarbeiter/becker/vhdl.pdf>